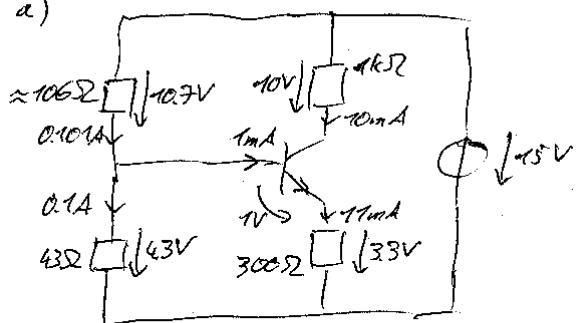


Aufgabe 9)

a)




$$\bar{i}_b = \frac{\bar{i}_c}{\beta} = \frac{10 \mu A}{100} = 1 \mu A$$

→ mit Kennlinie:

$$u_{be} = 1V$$


$u_{ce} = 1.7V > 0 \rightarrow$ Vorwärtsbetrieb

b)

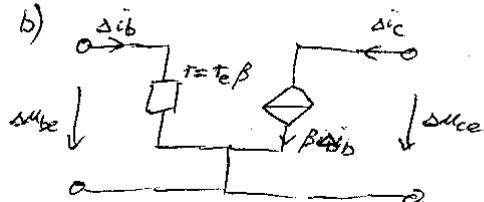

Der pnp-Transistor hat das gleiche KS-ESB.

c)

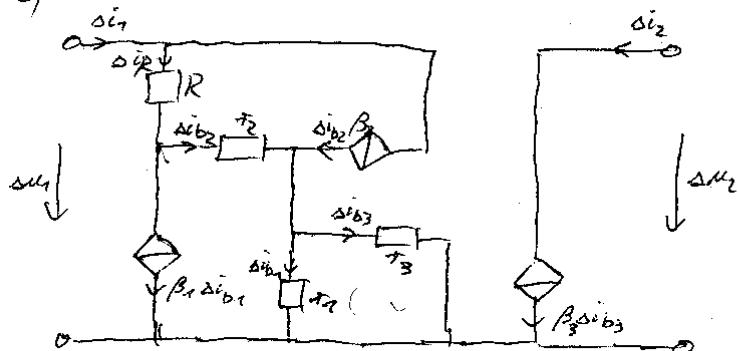

d)

$$\Delta i_2 = \beta_3 \Delta i_{b3} \quad \text{mit } \Delta i_{b3} r_3 = \Delta i_{b1} r_1 \quad \text{folgt } \Delta i_2 = \beta_3 \frac{r_1}{r_3} \Delta i_{b1} \quad \text{III}$$

$$\Delta i_{b2} + \beta_2 \Delta i_{b2} = \Delta i_{b1} + \Delta i_{b3} \stackrel{!}{=} \left(\frac{r_1}{r_3} + 1 \right) \Delta i_{b1} \quad \text{I}$$

$$\Delta i_R = \Delta i_{b2} + \beta_2 \Delta i_{b1}$$

$$\Rightarrow \Delta i_1 = \Delta i_R + \Delta i_{b2} \beta_2 = \Delta i_{b2} \beta_2 + \Delta i_{b2} + \beta_2 \Delta i_{b1} \Rightarrow \Delta i_{b2} \beta_2 + \Delta i_{b2} = \Delta i_1 - \beta_2 \Delta i_{b1} \quad \text{II}$$

$$\text{II in I: } \Delta i_1 = \left(\frac{r_1}{r_3} + 1 + \beta_2 \right) \Delta i_{b1}$$

in III:

$$\Delta i_2 = \frac{\beta_3 \frac{r_1}{r_3} \Delta i_1}{\frac{r_1}{r_3} + 1 + \beta_2}$$

e) mit $\beta_3 \approx \beta_1$ und $r_1 \approx r_3$ sowie $2 \ll \beta_1$ folgt

$$\Delta i_2 = \Delta i_1$$

Die Schaltung ist ein Stromspiegel.