
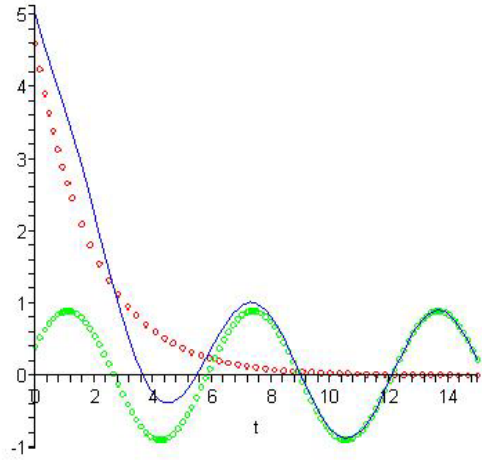


Stromverlauf bei Aufgabe 2b)

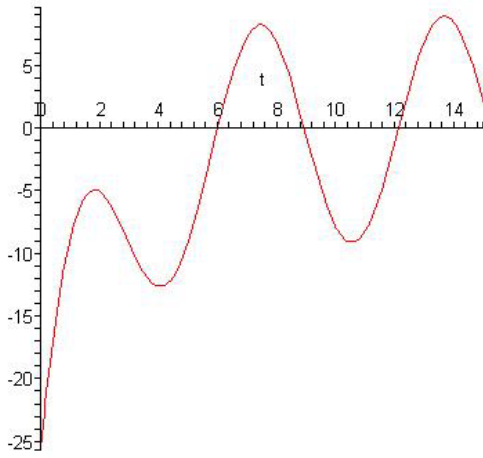

Spannungsverlauf bei Aufgabe 2b)



** Profile: "SCHEMATIC1-bias" [C:\Dokumente und Einstellungen\alsc\Eigene Dateien\Projekte\Tutorbungen\ST2\Tut...
 Date/Time run: 04/21/05
 Temperature: 27.0

