

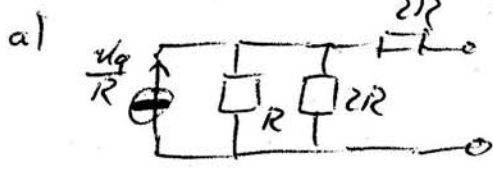
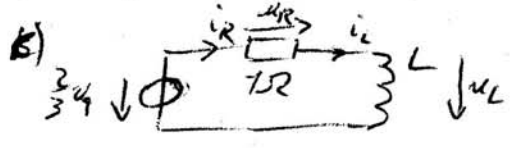


Aufgabe 3

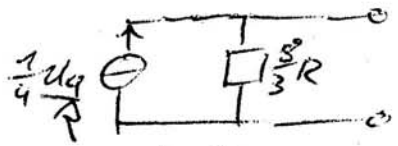

$$R \parallel 2R = \frac{2R^2}{3R} = \frac{2}{3}R$$

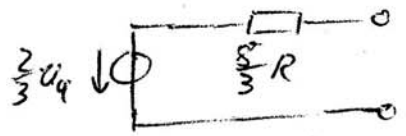b) Stromverlauf stetig. Strom ist Zustandsgröße.



$$u_R(0) = \frac{2}{3}u_q(0) - u_L(0) = 0V$$

$$\Rightarrow \dot{i}_R(0) = \dot{i}_L(0) = \frac{u_q(0)}{R} = 0A$$

1. Zustandsgröße: i_L

2. DGL: $u_L = L \dot{i}_L$ mit $u_L = -R' i_L + \frac{2}{3}u_q$ $R' = 1/2 R$

$$-R' i_L + \frac{2}{3}u_q = L \dot{i}_L$$

3. Umformung: $\dot{i}_L = -\frac{R'}{L} i_L + \frac{2}{3L} u_q = -\frac{i_L}{4R'} + \frac{2u_q}{4R'}$

$$\Rightarrow \tau = \frac{L}{R'} \quad \varphi = \frac{2u_q}{3R'}$$

φ stückweise konst.

4.1 $t_0 = 0 \quad i_L(0) = 0A \quad \varphi = 4A$

5.1 a) $i_{L1} = 4A + [0A - 4A] e^{-\frac{t}{4R'}} = 4A(1 - e^{-\frac{t}{4R'}}) \quad 0 < t < 3s$

$$u_{L1} = L \dot{i}_{L1} = L \cdot (-4A) e^{-\frac{t}{4R'}} \cdot (-\frac{1}{4R'}) = 4V e^{-\frac{t}{4R'}}$$

4.2 $t_0 = 3s \quad i_{L1}(t_0) = 4A(1 - e^{-\frac{3s}{4R'}}) = 1.57A \quad \varphi = \frac{2}{3} \frac{u_q}{R'} = -4A$

5.2 a) $i_{L2} = -4A + [i_{L1}(t_0) + 4A] e^{-\frac{t-t_0}{4R'}} = -4A + 5.57A e^{-\frac{t-3s}{4R'}} \quad 3s < t < 5s$

$$i_{L2}(5s) \approx 0A$$



$$u_{L2} = L \dot{i}_{L2} = L \cdot (5.57A) \cdot (-\frac{1}{4R'}) e^{-\frac{t-3s}{4R'}} = -5.57V e^{-\frac{t-3s}{4R'}}$$

4.3 $t_0 = 5s \quad i_{L2}(t_0) \approx 0A \quad \varphi = 4A$

5.3 a) $\Rightarrow i_{L3} = i_{L1}$

5.4 a) $\Rightarrow i_{L4} = i_{L2}$

Aufgabe 4)
a)

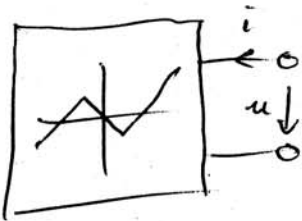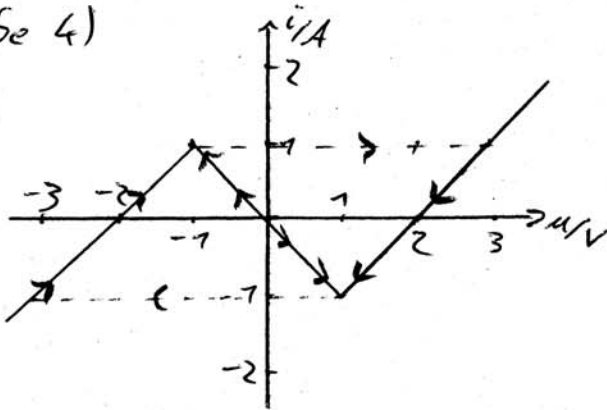

Kapazität: $i_c = -\dot{i}$

$$-\dot{i} = C \dot{u}$$

$\dot{i} > 0 \Rightarrow u$ fällt

$\dot{i} < 0 \Rightarrow u$ steigt

Induktivität: $i_L = -\dot{i}$

$$-u = L \dot{i}$$

$u > 0 \Rightarrow i$ fällt

$u < 0 \Rightarrow i$ steigt

\Rightarrow Oszillation bei Beschaltung mit einer Induktivität

b) $t_0 = 0 \quad i(t_0) = 1A$

Kennlinien-Ast: $i = \frac{u - 2V}{R} \quad -u = L \dot{i} \quad \text{mit } R = 1\Omega$

$$\Rightarrow R \dot{i} + 2V = -L \ddot{i}$$

$$\ddot{i} = -\frac{\dot{i}}{L/R} + \frac{-2V/R}{L/R}$$

$$\Rightarrow i(t) = -\frac{2V}{R} + \left[1A + \frac{2V}{R} \right] e^{-\frac{t}{L/R}} = -2A + 3A e^{-\frac{t}{L/R}}$$

$$i(t_1) = -2A + 3A e^{-\frac{t_1}{L/R}} \stackrel{!}{=} -1A$$

$$e^{-\frac{t_1}{L/R}} = \frac{1}{3} \Rightarrow t_1 = \frac{L}{R} \ln 3 \approx 1.1s$$

aus Symmetriegründen: $t_2 = t_1$

$$\Rightarrow T = 2t_1 \approx 2.2s$$

$$\Rightarrow f = \frac{1}{T} \approx 0.46 \text{ Hz}$$